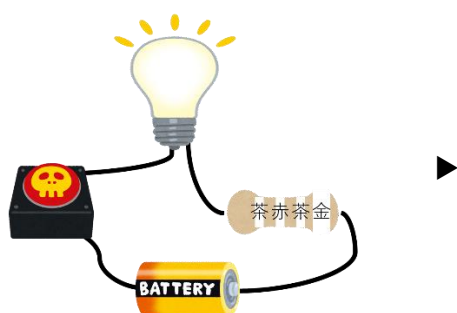


回路図を描く練習をしよう

1. 覚えておきたい回路図


電池/直流電源	スイッチ	電球
抵抗器	電流計	電圧計

2. 回路図を描いてみよう



3. 回路図の練習をしよう

完成品はロイロノートで提出

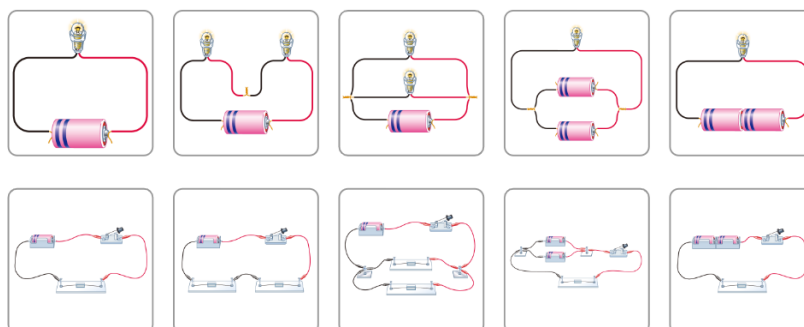

←よりアクセス by 東書Eネット